



湖南大学  
HUNAN UNIVERSITY

集成电路实验一

数字系统综合实验

---

# Quartus II、Modelsim、FPGA 操作入门

---

报告人

第一组物理 2001 孙陶庵

202011010101

实验时间地点

2023/12/05

物电院 A116

集成电路实验一

2023 年 12 月 7 日

目录

1	实验原理	1
2	实验内容	1
2.1	实验步骤 . . . . .	1
2.2	实验结果 . . . . .	1
2.3	拓展实验 . . . . .	4

## 1 实验原理

## 2 实验内容

### 2.1 实验步骤

使用 Quartus II 编程，写出一份可以操控电路板上 led 灯的程序，并调控参数观察现象。

实验步骤：

1. 电脑创建程序写出程序
2. 编译，debug
3. 使用 Modelsim 仿真并观察波形，确认无误后将电路板接进电脑
4. 使用 Quartus II 将程序导入电路板

### 2.2 实验结果

实验中使用的代码：1.

```
1
2 module led (input wire clk,input wire rst_n,output reg[3:0] led);
3
4 reg [25:0] cnt_1s;    //1秒计数器
5
6 parameter END_CNT_1S = 499999999;  //1秒计数结束标识
7
8 always @(posedge clk or negedge rst_n)
9     if(!rst_n)
10        cnt_1s <='d0;
11    else if(cnt_1s==END_CNT_1S)
12        cnt_1s <='d0;
13    else cnt_1s <= cnt_1s+1'b1;
14 always @(posedge clk or negedge rst_n)
```

```
15     if(!rst_n)
16         led <= 4'b0000;
17     else if(cnt_1s==END_CNT_1S)
18         case(led)
19             4'b0001: led<=4'b1000;
20             4'b0010: led<=4'b0001;
21             4'b0100: led<=4'b0010;
22             4'b1000: led<=4'b0100;
23             default: led<=4'b0000;
24         endcase
25     else led <= led;
26 endmodule
```

`cnt_1s` 是一个 26 位的计数器，用于计算时钟信号 `clk` 的上升沿。在正常运行时，计数器逐次递增，表示经过的时钟周期数。

`END_CNT_1S` 是一个参数，它定义了计数器的结束标识。在这个例子中，计数器 `cnt_1s` 的结束标识是 `END_CNT_1S`，当计数器达到这个值时，将重新计数。

`always@(posedge clk or negedge rst_n)` 语句块用于处理时钟和异步复位信号。在时钟的上升沿或异步复位信号 `rst_n` 的下降沿触发时执行相应的逻辑。

在第一个 `always` 块中，计数器 `cnt_1s` 在每个时钟周期上升沿时递增。在异步复位信号 `rst_n` 的下降沿时，计数器被清零。

在第二个 `always` 块中，LED 状态机的逻辑被实现。当异步复位信号 `rst_n` 的下降沿发生时，LED 被初始化为全灭状态 (4'b0000)。在计数器 `cnt_1s` 达到结束标识 `END_CNT_1S` 时，LED 状态根据一个简单的状态机进行变化。LED 在四种状态之间循环切换，实现了一个基本的流水灯效果。

```
1
2 `timescale 1ns/1ns
3 module tb_led;
4     reg clk;
5     reg rst_n;
```

```
6  wire[3:0] led;
7
8  led led_inst(
9      .clk   (clk),
10     .rst_n  (rst_n),
11     .led    (led)
12 );
13 always
14 begin
15     #10;
16     clk=~clk;
17 end
18 initial
19 begin
20     clk =1'b1;
21     rst_n=1'b0;
22     #50
23     rst_n=1'b1;
24     #400000000;
25     $stop;
26 end
27 endmodule
```

timescale 1ns/1ns: 这是一个时间刻度 (timescale) 声明, 指定了时序仿真的时间单位和时间精度。

module *tb\_led*;; 定义一个模块 *tb\_led*, 即测试台模块。

reg clk; 和 reg *rst\_n*;; 声明时钟信号 *clk* 和异步复位信号 *rst\_n*, 这些信号将用于测试。

wire [3:0] led;; 声明一个 4 位宽的 led 信号, 用于连接被测试的 led 模块的输出。

led *led\_inst*(...); 实例化被测试的 led 模块, 并连接输入输出信号。

always begin ... end: 一个无限循环的 always 块, 用于模拟时钟信号 *clk* 的

上升沿。

`#10;`：表示延迟 10 个时间单位，模拟时钟周期。`clk = clk;`：在每个时钟周期的上升沿和下降沿交替改变 `clk` 的值。`initial begin ... end`：初始块，用于在仿真开始时初始化测试环境和控制仿真流程。

`clk = 1'b1;`：初始时钟信号为高电平。`rst_n = 1'b0;`：初始时，异步复位信号为低电平。`#50`：等待一段时间，模拟异步复位信号的持续时间。`rst_n = 1'b1;`：将异步复位信号置为高电平，启动 LED 模块的正常操作。`#400000000;`：等待足够的时间，以确保仿真足够长以捕获 LED 模块的运行情况。`$stop;`：停止仿真。这个测试台通过时钟信号和异步复位信号对 led 模块进行仿真测试，可以观察模块在仿真时的行为。

## 2.3 拓展实验

读懂代码，试修改代码，完成以下实验步骤。

- 如何改变流水灯的移动速度？
- 如何改变流水灯的移动方向？
- 如何移动两个 LED 灯？
- 分别用 `Key_1`、`Key_2`、`Key_3` 三个按键来控制移动频率 1Hz、2Hz 和移动方向
- 查看资源占有率及 RTL 视图

拓展实验结果：

- LED 的移动速度是通过计时器 `counter` 和计时结束标识 `end_cnt` 来控制的。所以可以透过修改这一部分来改变移动速度

```

1      always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge key_1 or negedge
2          key_2)
3          counter <= 0;
4          end_cnt <= END_CNT_1S; // 初始设置为1秒的计时结束标识
5      else if (!key_1) // 按下后周期变为1S
6          end_cnt <= END_CNT_1S;

```

```

7     else if (!key_2) // 按下后周期变为2S
8         end_cnt <= END_CNT_2S;
9     else if (counter == end_cnt)
10        counter <= 0;
11    else
12        counter <= counter + 1'b1;

```

通过按下 *Key\_1*, LED 的速度将被设置为 1 秒一次, 而按下 *Key\_2*, LED 的速度将被设置为 2 秒一次。这是因为 *end\_cnt* 在这里用于确定计时器何时达到结束状态, 进而改变 LED 的状态。

因此, 如果希望改变 LED 的移动速度, 可以通过按下不同的按键来选择不同的计时结束标识。

b.LED 的移动方向是通过按键输入 *key\_3* 控制的。按下 *key\_3* 时, *direction* 寄存器会取反, 从而改变 LED 的移动方向。

```

1
2 always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge key_1 or negedge
   key_2 or negedge key_3)
3     if (!rst_n)
4         begin
5             counter <= 0;
6             end_cnt <= END_CNT_1S; // 初始设置为1秒的计时结束标识
7             direction <= 1'b0; // 初始方向为0
8         end
9     else if (!key_1) // 按下后周期变为1S
10        end_cnt <= END_CNT_1S;
11    else if (!key_2) // 按下后周期变为2S
12        end_cnt <= END_CNT_2S;
13    else if (!key_3) // 按下后改变方向
14        direction <= ~direction; // 取反方向
15    else if (counter == end_cnt)
16        counter <= 0;
17    else

```

```
18         counter <= counter + 1'b1;
```

当按下 *key\_3* 时, *direction* 的值将翻转, 从而改变 LED 的移动方向。这是通过 *direction <= direction;* 这一语句实现的。

因此, 如果希望改变 LED 的移动方向, 只需按下 *key\_3* 即可。

c. 可以尝试使用两个计时器和两个计时结束标识来分别控制两个 LED 的移动。

```
1
2 module dual_led (
3     input wire clk,
4     input wire rst_n,
5     input wire key_1,
6     input wire key_2,
7     input wire key_3,
8     output reg[3:0] led1,
9     output reg[3:0] led2
10 );
11
12 reg [25:0] counter1;    // 1秒计数器1
13 reg [25:0] counter2;    // 1秒计数器2
14 reg [25:0] end_cnt1;    // 结束时间周期1
15 reg [25:0] end_cnt2;    // 结束时间周期2
16 reg direction1;        // 方向1, 0左1右
17 reg direction2;        // 方向2, 0左1右
18
19 parameter END_CNT_1S = 4999999; // 1秒计数结束标识
20 parameter END_CNT_2S = 9999999; // 2秒计数结束标识
21
22 always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge key_1 or negedge
23         key_2 or negedge key_3)
24     begin
25         counter1 <= 0;
26         end_cnt1 <= END_CNT_1S;
```



```
27     direction1 <= 1'b0; // 初始方向为0
28 end
29 else if (!key_1)
30     end_cnt1 <= END_CNT_1S;
31 else if (!key_2)
32     end_cnt1 <= END_CNT_2S;
33 else if (!key_3)
34     direction1 <= ~direction1;
35
36 // Counter1 logic
37 if (counter1 == end_cnt1)
38     counter1 <= 0;
39 else
40     counter1 <= counter1 + 1'b1;
41
42 always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge key_1 or negedge
key_2 or negedge key_3)
43     if (!rst_n)
44     begin
45         counter2 <= 0;
46         end_cnt2 <= END_CNT_1S;
47         direction2 <= 1'b0; // 初始方向为0
48     end
49     else if (!key_1)
50         end_cnt2 <= END_CNT_1S;
51     else if (!key_2)
52         end_cnt2 <= END_CNT_2S;
53     else if (!key_3)
54         direction2 <= ~direction2;
55
56 // Counter2 logic
57 if (counter2 == end_cnt2)
58     counter2 <= 0;
59 else
60     counter2 <= counter2 + 1'b1;
```

```
61
62 always @(posedge clk or negedge rst_n)
63 begin
64     if (!rst_n)
65     begin
66         led1 <= 4'b0001;
67         led2 <= 4'b0001;
68     end
69     else
70     begin
71         // LED1 logic
72         case({counter1 == end_cnt1, direction1})
73             2'b10: led1 <= led1 << 1;
74             2'b01: led1 <= led1 >> 1;
75             default: led1 <= led1;
76         endcase
77
78         // LED2 logic
79         case({counter2 == end_cnt2, direction2})
80             2'b10: led2 <= led2 << 1;
81             2'b01: led2 <= led2 >> 1;
82             default: led2 <= led2;
83         endcase
84     end
85 end
86
87 endmodule
```

分别由两个计时器 counter1 和 counter2 控制。按键 key\_3 仍然用于改变方向，而按键 key\_1 和 key\_2 分别用于选择 1 秒和 2 秒的计时结束标识。LED 的移动逻辑分别由两个独立的 case 语句控制。

d. Key\_1 选择 1Hz 的计时结束标识和向左移动。Key\_2 选择 2Hz 的计时结束标识和向左移动。Key\_3 按下则切换移动方向。